

# 实验五时序逻辑电路

汤雪娇 tangxuejiao@seu.edu.cn



#### 3、简易数字钟(第12周课内验收)

- 设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟,输入时钟脉冲的周期为 1 分钟, 4 位数码管用于显示,高2 位显示小时(0~23),低 2 位显示 "分钟"(0~59)。
  - 1)设计并搭试电路,验证电路结果;
  - 2) 用双踪示波器观察并记录"分钟"计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形;
  - 3) 用双踪示波器观察并记录"小时"计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形。

#### 画波形




#### ◆设计提示

≻小时:模24计数器,分钟:模60计数器


级联:

异步时钟、同步时钟

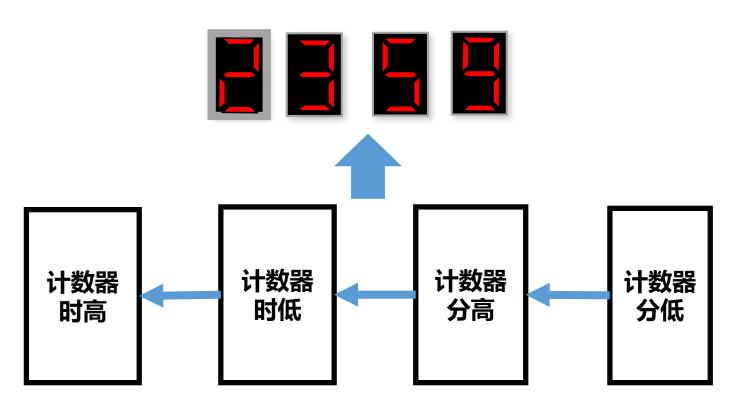



## ◆ 4位二进制计数器 74161

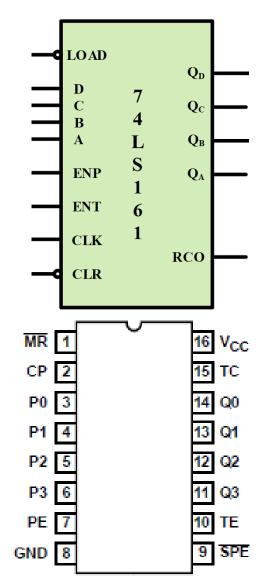

输入								输	出			
CLR	LOAD	ENT	ENP	CLK	A	В	C	D	QA	QB	<b>Q</b> c	QD
0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
1	0	×	×	<b>↑</b>	a	b	c	d	a	b	c	d
1	1	1	1	<b>↑</b>	×	×	×	×		计	数	
1	1	0	×	×	×	×	×	×		保	持	
1	1	×	0	×	×	×	×	×		保	持	


- · CLR=0时异步清零;
- CLR=1、LOAD=0时同步置数;
- · CLR=LOAD=1且ENT=ENP=1时,按照4位二进制码进行同步计数;
- · CLR=LOAD=1且ENT ENP=0时,计数器状态保持不变。



## ◆模10计数器

## 同步置数

	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
a	1	0	1	0
b	1	0	1	1
С	1	1	0	0
d	1	1	0	1
е	1	1	1	0
f	1	1	1	1

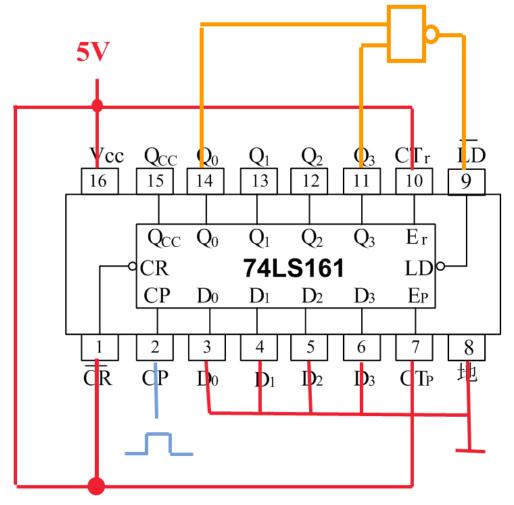




## ◆模10计数器

## 异步清零


	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
a	1	0	1	0
b	1	0	1	1
С	1	1	0	0
d	1	1	0	1
е	1	1	1	0
f	1	1	1	1

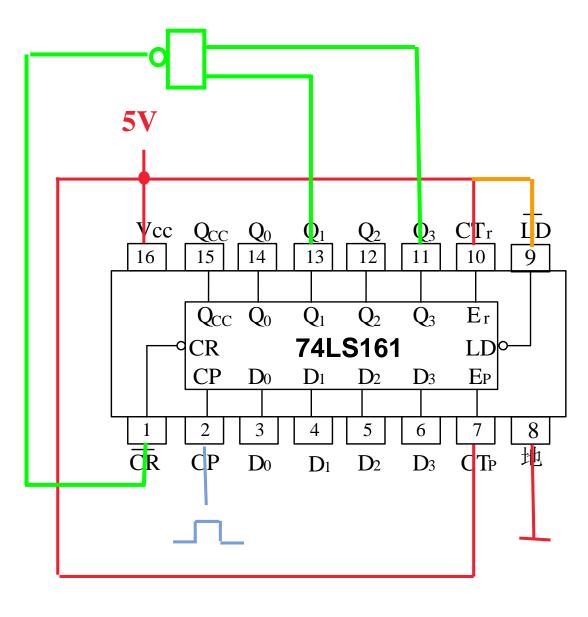





同步置数 异步清零

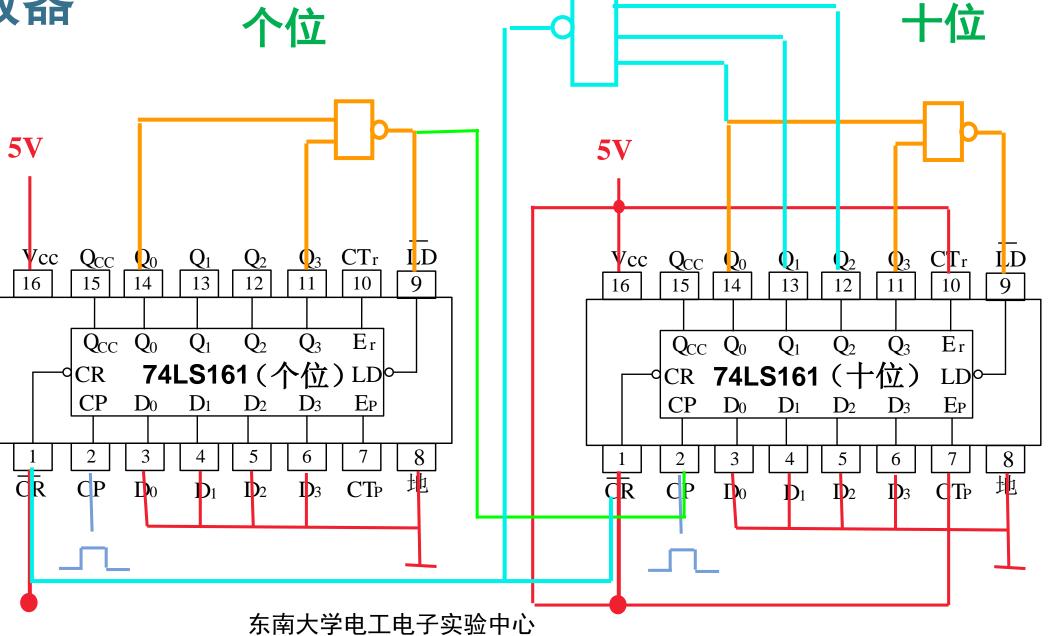




◆模28计数器


异步时钟

同步置数 异步清零

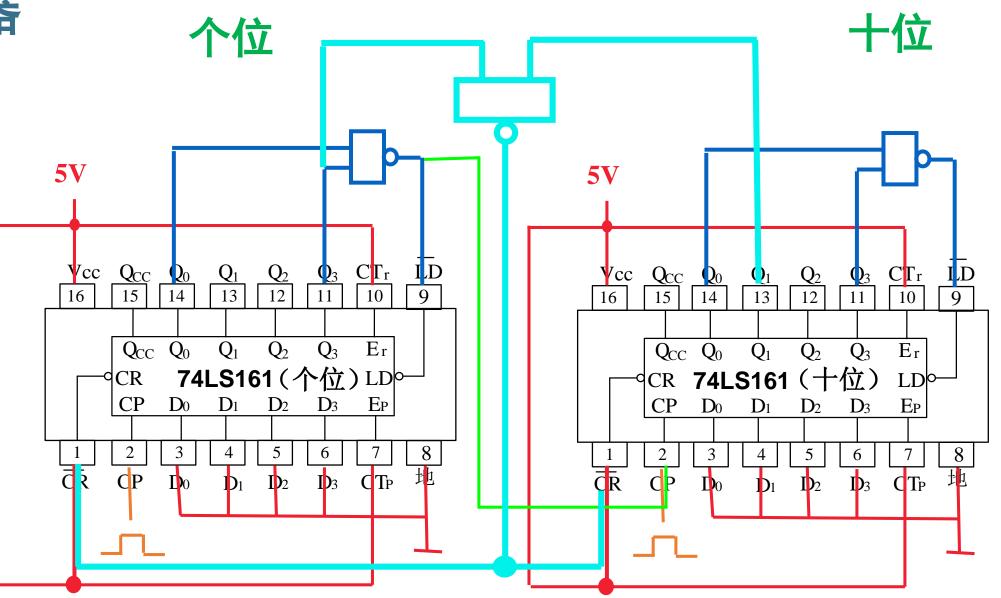






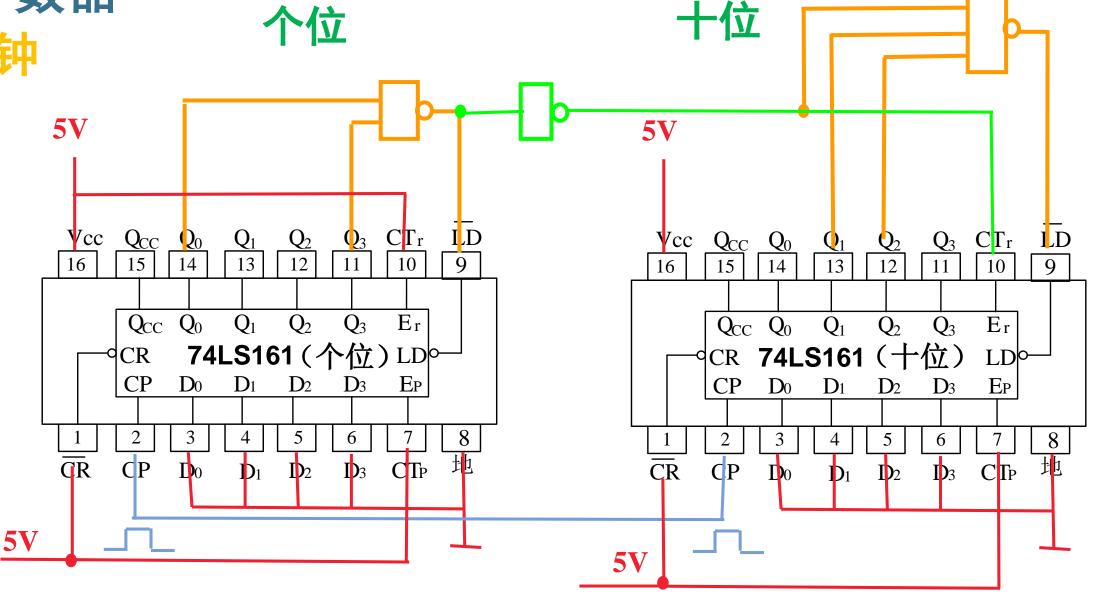





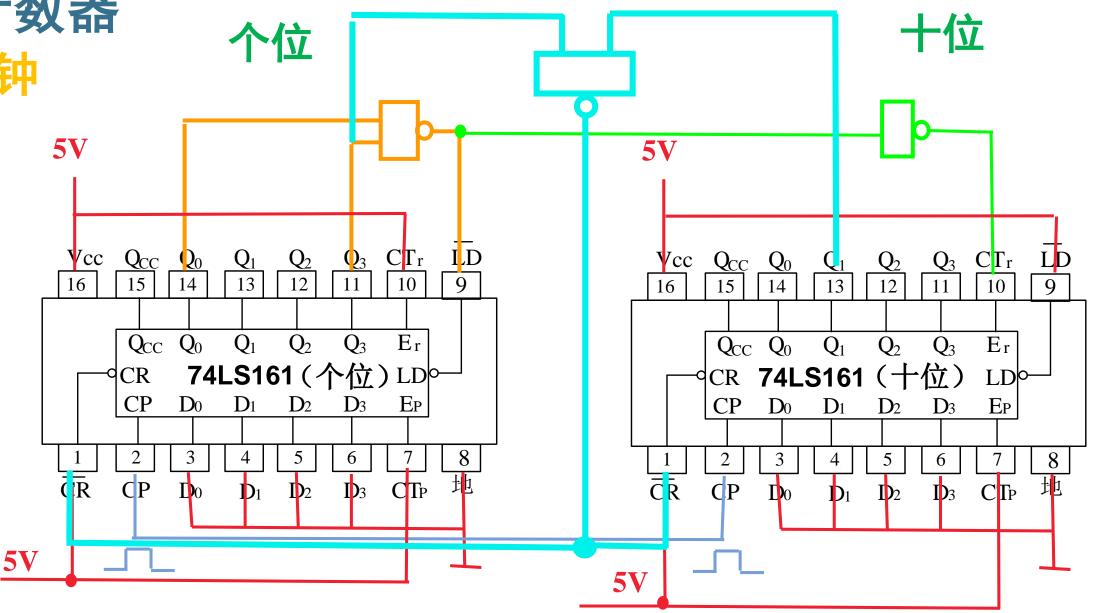




#### 3、简易数字钟(第12周课内验收)

- 设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟,输入时钟脉冲的周期为 1 分钟, 4 位数码管用于显示,高2 位显示小时(0~23),低 2 位显示 "分钟"(0~59)。
  - 1)设计并搭试电路,验证电路结果;
  - 2) 用双踪示波器观察并记录"分钟"计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形;
  - 3) 用双踪示波器观察并记录"小时"计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形。

#### 画波形

▶ 静态验证:

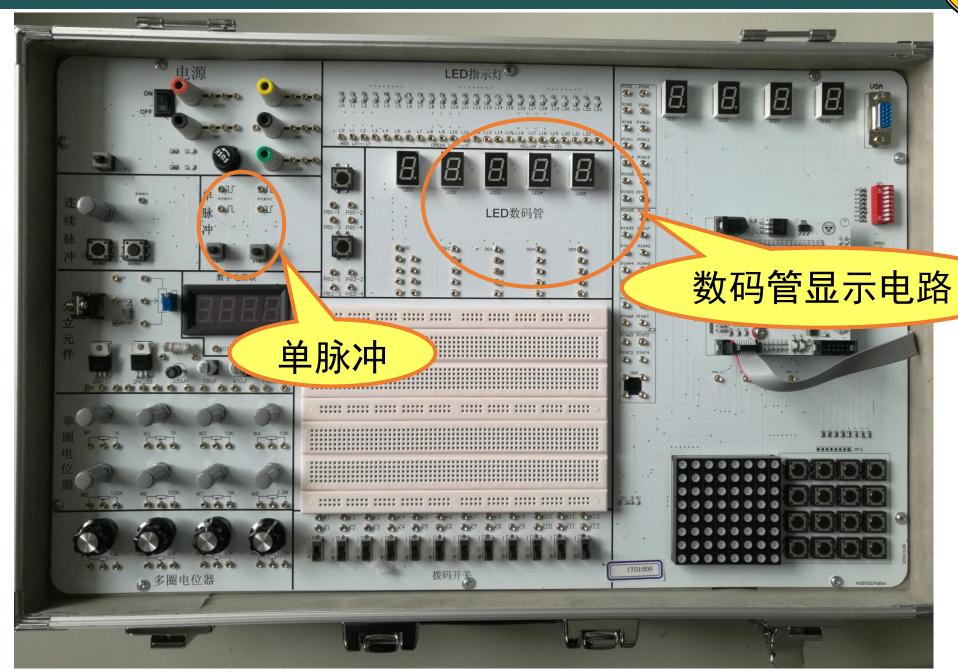

東南大學




#### > 动态验证:

输入:连续脉冲或信号源信号

输出:示波器观察波形

#### • 分钟个位

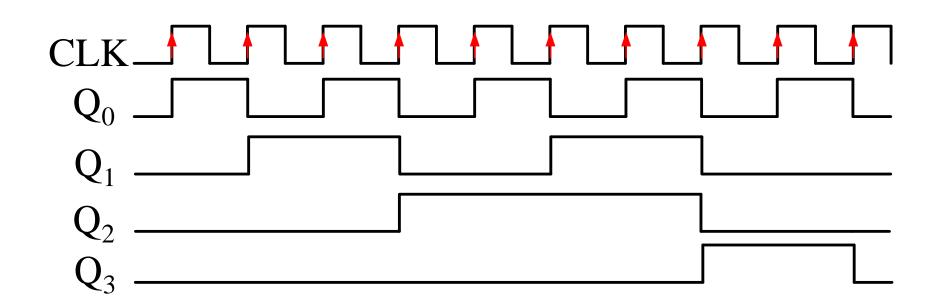


分钟的个位每10个时钟周期变化一个周期



## > 动态验证:

 $CLK \\ (Q_0) \\ (Q_1) \\ (Q_2)$ 

 $\mathbf{Q}_3$ 

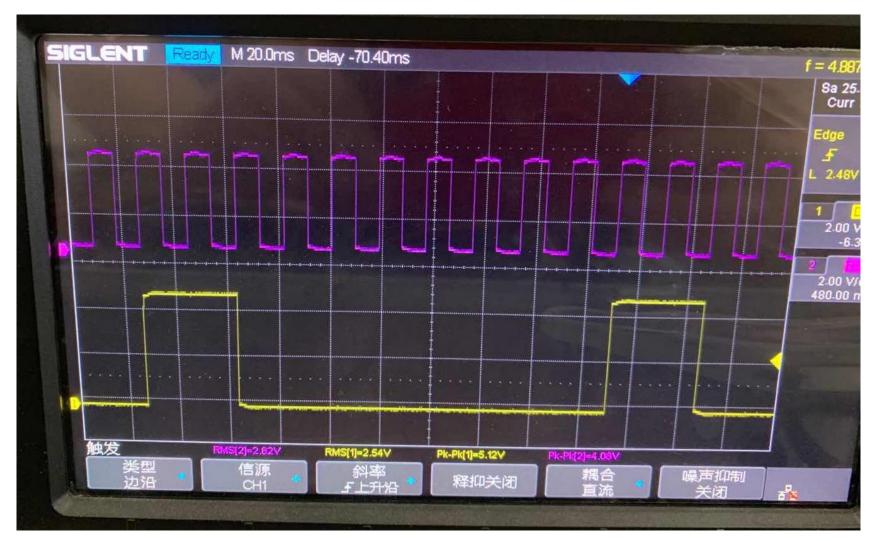

分钟的个位每10个时钟周期变化一个周期

分钟个位波

形中, 也要

将进位信号

画出来




### > 动态验证:

输入:连续脉冲或信号源信号

输出:示波器观察波形

#### • 分钟十位

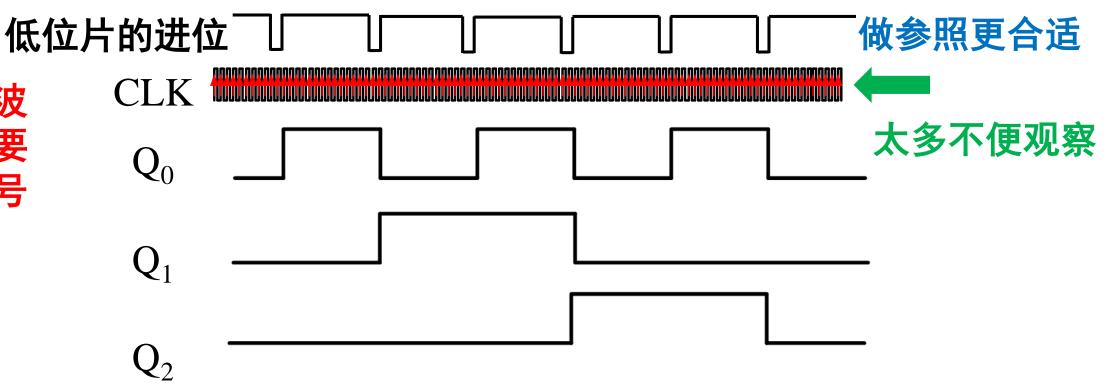

每60个时钟周期分钟十位变化一个周期



#### 3、简易数字钟(第12周课内验收)

- 设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟,输入时钟脉冲的周期为 1 分钟, 4 位数码管用于显示,高2 位显示小时(0~23),低 2 位显示 "分钟"(0~59)。
  - 1)设计并搭试电路,验证电路结果;
  - 2) 用双踪示波器观察并记录"分钟"计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形;
  - 3) 用双踪示波器观察并记录"小时"计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形。

#### 画波形

## 实验报告



- ◆报告提交形式: 电子报告
- ◆报告提交时间:在每次实验课前完成上一次课的实验报告,具体时间参照《教学计划》
- ◆报告提交地址: <a href="http://seu.olab.top">http://seu.olab.top</a>
- ◆下载实验报告模板,在本地编辑后再以pdf格式上传

## 下次实验预习要求



◆学习慕课第五章相关内容

◆参考附录"Quartus II 使用简介",课前完成必做实验的设计方案,用 Quartus 原理图输入法完成必做内容的原理图绘制,并将设计文件拷贝带至实验室,上课前交由指导教师检查



# THANK YOU!